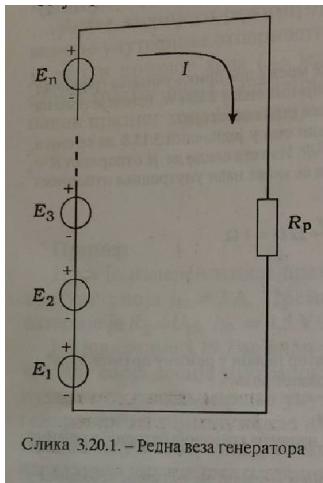


## Redno i paralelno vezivanje generatora

Nešto od ovoga smo uradili ali mislim da nismo završili. Zbog toga da ponovimo ukratko.

Generatore možemo vezati redno, paralelno i mješovito (isto kao i otpornike i kondenzatore).

Redna veza:




Слика 3.20.1. – Редна веза генератора

$$E_{ek} = E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n.$$

Prema tome, rednim vezivanjem generatora povećava se napon, dok jačina struje ostaje ista. Kako je snaga proizvod napona i struje generatora, znači da će da se poveća i snaga generatora.

Paralelna veza:

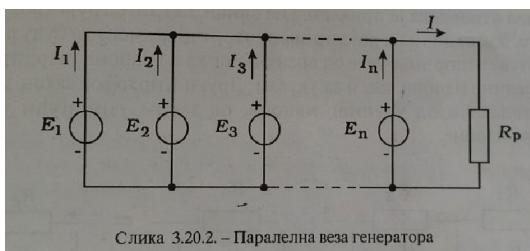

Слика 3.20.2. – Паралелна веза генератора


$$I_{ek} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n.$$

Ovakvom vezom generatora povećava se struja pri čemu su naponi svih generatora isti. I ovdje se naravno povećava snaga.

Mješovita veza je kombinacija redne i paralelne veze. Pri ovoj vezi se povećava i napon i struja a time i snaga veze.

## Uopšten omov zakon

U nekom električnom kolu može da bude više generatora i više otpornika. Sve elektromotorne sile su vezane redno ali njihovi smjerovi ne moraju da budu isti. Svi otpornici su takođe vezani redno.

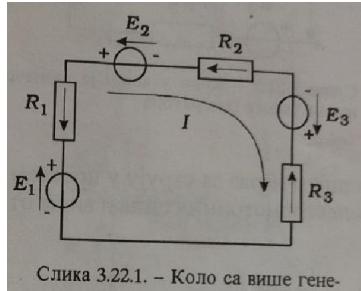

Слика 3.22.1. – Коло са више генератора и отпорника

Smjer struje je izabran proizvoljno. Ako se dobije pozitivno rješenje onda je smjer struje dobar. Za ovo kolo primjeničemo II Kirhofov zakon. Konturu možemo obilaziti u bilo kom smjeru ali obično idemo u smjeru struje. Svi naponi čiji je smjer isti kao i smjer obilaženja konture ima pozitivan znak a oni koji imaju suprotan smjer od konture imaju negativan znak.

$$E_1 - R_1 I - E_2 - R_2 I + E_3 - R_3 I = 0.$$

Grupisanjem elektromotornih sile i izvlačenjem struje kao zajedničke za elektrootporne sile dobije se:

$$E_1 - E_2 + E_3 - I(R_1 + R_2 + R_3) = 0.$$

Prebacivanjem elektromotornih sile na desnu stranu:

$$-I(R_1 + R_2 + R_3) = -E_1 + E_2 - E_3.$$

Množenjem cijele jednačine sa  $-1$  i prebacivanjem svih otpora na desnu stranu dobijamo izraz za struju:


$$I = \frac{E_1 - E_2 + E_3}{R_1 + R_2 + R_3}.$$

Opšti izraz za struju u prostom električnom kolu gdje može da bude više generatora i više otpornika ali je samo jedna struja glasi:

$$I = \frac{\sum E_i}{\sum R_i}.$$

Ovaj izraz se naziva uopšten Omov zakon a glasi: struja u kolu je jednak količniku algebarskog zbiraljka elektromotornih sile i prostog zbiraljka otpornosti.

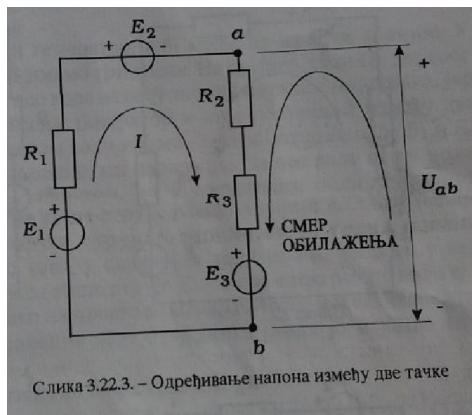*Potencijal tačke u kolu.* Često se u električnom kolu izračunava napon između neke 2 tačke npr „a“ i „b“. Obolježava se sa  $U_{ab}$  i čita se potencijal tačke a u odnosu na tačku b. Tačka b može imati nulti potencijal (može biti uzemljena) ali ne mora.



Primjenom II Kirhovog pravila za desnu konturu dobija se sledeće:

$$U_{ab} - R_2 I - R_3 I - E_3 = 0.$$

Iz ove jednačine se dobija sledeće:

$$U_{ab} = E_3 + R_2 I + R_3 I.$$


Odnosno, uopšteno se može napisati:

$$U_{ab} = \sum_b^a E_i.$$

Napon između 2 tačke jednak je algebarskom zbiru svih električnih sila između tih tačaka.
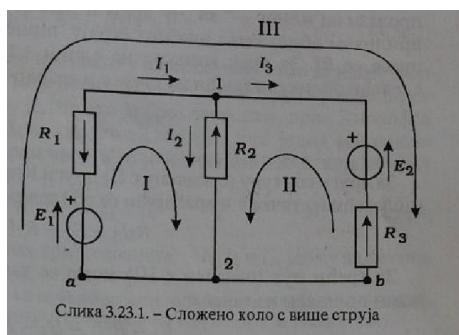
### Složeno električno kolo

U električnom kolu može biti više generatora ali i više različiti struja kao na slici.



Tačke 1 i 2 se nazivaju čvorovi. Čvor je mjesto gdje se spaja 3 ili više provodnika ( grana). Mjesto gdje se spajaju 2 provodnika nije čvor ( to je nastavljen provodnik). U ovom električnom kolu imamo 2 čvora, 1 i 2.

Dio električnog kola između 2 čvora koji sadrži bar 1 element ( elektromotornu silu ili otpornik) naziva se grana. U ovom električnom kolu nismo imali 3 grane: prva sadrži otpornik  $R_1$  i ems  $E_1$ ; druga sadrži samo otpornik  $R_2$  i treća sadrži otpornik  $R_3$  i ems  $E_3$ .

Zatvorena putanja duž grana se naziva kontura. U ovom električnom kolu imamo 3 konture. One su na slici obilježene sa „I“, „II“ i „III“.

Kontura koja sadrži bar 1 granu koja ne pripada drugoj konturi se naziva nezavisna. Kolo sa slike ima 2 nezavisne konture, npr „I“ i „II“. One imaju drugu granu koja je zajednička dok prva kontura ima i prvu granu a druga ima treću granu. Treća kontura je zavisna, jer sadrži prvi i treći granu a one već pripadaju prvoj i drugoj konturi.